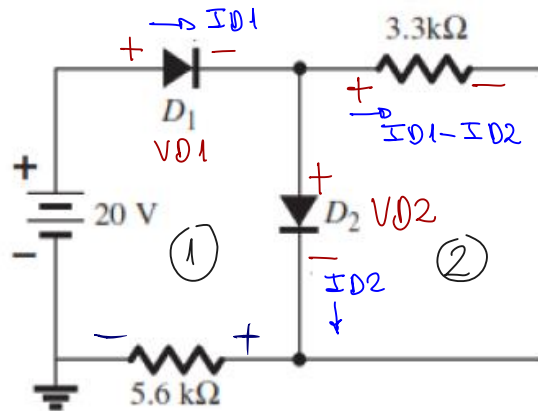


Determinar el punto de operación ( $V_D$ ,  $I_D$ ) de los diodos, D1: 0.7V @ 0.5A y D2: 0.8V@1A



### SOLUCIÓN

Points of operation:  
 $V_D$ ,  $I_D$ :

by Kirchhoff: # (1)

$$20 - V_{D1} - V_{D2} = 5.6 \times I_{D1}$$

$$\frac{20 - V_{D1} - V_{D2}}{5.6} = I_{D1} \quad \dots (1)$$

$$V_{D1} = 0.7 + 2.3 \times 0.025 \times \log_{10} \left( \frac{I_{D1}}{500 \text{ mA}} \right) \quad V_{D2} = 0.8 + 2.3 \times 0.025 \times \log_{10} \left( \frac{I_{D2}}{1000 \text{ mA}} \right)$$

Experiencia #01

$$I_{D1} = 3.304 \text{ mA}$$

$$I_{D2} = 3.062 \text{ mA}$$

$$V_{D1} = 0.575 \text{ V}$$

$$V_{D2} = 0.655 \text{ V}$$

Experiencia #02

$$I_{D1} = 3.352 \text{ mA}$$

$$I_{D2} = 3.154 \text{ mA}$$

$$V_{D1} = 0.575 \text{ V}$$

$$V_{D2} = 0.656 \text{ V}$$

by Kirchhoff: # (2)

$$V_{D2} = 3.3 (I_{D1} - I_{D2})$$

$$\frac{V_{D2}}{3.3} = I_{D1} - I_{D2}$$

$$I_{D2} = I_{D1} - \frac{V_{D2}}{3.3} \quad \dots (2)$$

Experiencia #03

$$I_{D1} = 3.352 \text{ mA}$$

$$I_{D2} = 3.153 \text{ mA}$$

$$V_{D1} = 0.575 \text{ V}$$

$$V_{D2} = 0.656 \text{ V}$$


For: D1:  $I_{D1} = 3.352 \text{ mA}$

$$V_{D1} = 0.575 \text{ V}$$

D2:  $I_{D2} = 3.153 \text{ mA}$

$$V_{D2} = 0.656 \text{ V}$$

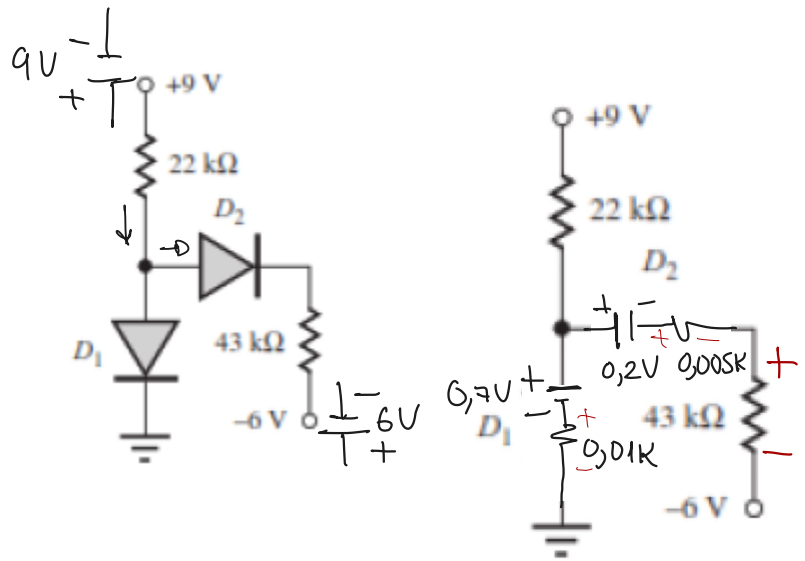Hallar las corrientes en los diodos del siguiente circuito D1 Si y  $r_{D1}=10\Omega$ , D2 Ge y  $r_{D2}=5\Omega$



SOLUCIÓN

by Kirchhoff:

$$\begin{aligned} \#01: \quad 9 - 0,7 &= 22(I_{D1} + I_{D2}) + 0,01 \times I_{D1} \\ 8,3 &= 22,01 I_{D1} + 22 \cdot I_{D2} \quad (1) \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \#02: \quad 6 + 0,7 - 0,2 &= -0,01 \times I_{D1} + (0,005 + 43) I_{D2} \\ 6,5 &= -0,01 \times I_{D1} + (43,005) I_{D2} \quad (2) \end{aligned}$$

The currents .

$$I_{D1} = 0,226 \text{ mA}$$



$$I_{D2} = 0,151 \text{ mA}$$

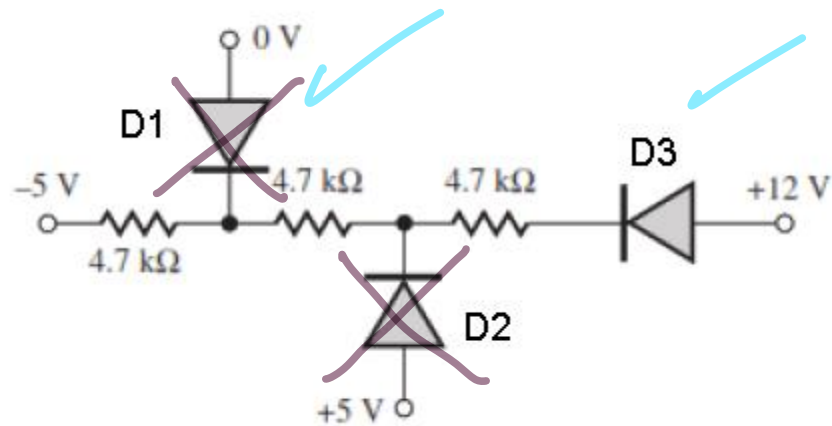Hallar las corrientes en los diodos del siguiente circuito



SOLUCIÓN

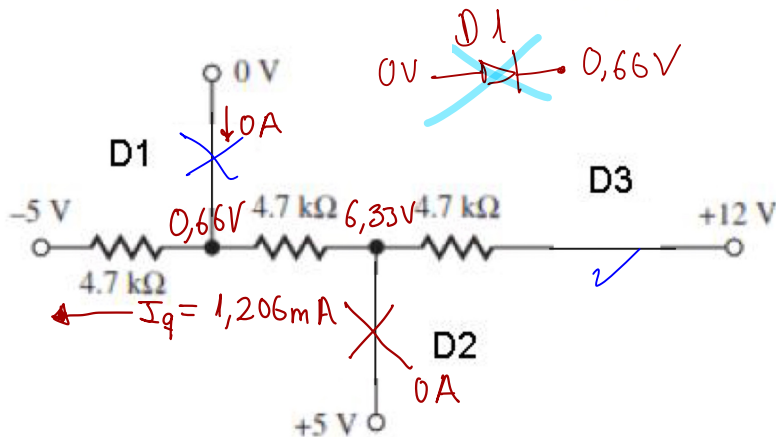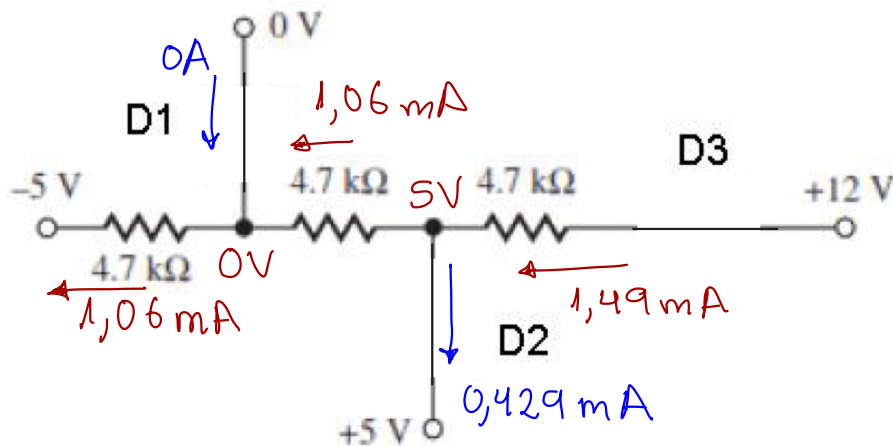Taking into account that they are ideal diodes



For diode:

$$D1: V_{D1} = -0,66V$$

$$I_{D1} = 0A$$

$$D2: V_{D2} = -1,33V$$


$$I_{D2} = 0A$$

$$D3: V_{D3} = 0V$$

por q ue hace un corto.

$$I_{D3} = 1,206 mA$$

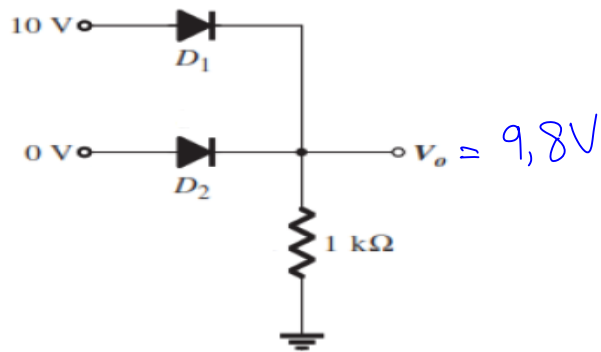Hallar el voltaje  $V_o$  si  $D_1$ : Ge,  $D_2$ : Si




SOLUCIÓN


For the diodes:  $D_1$ :  $\frac{+}{-}$   
0,2V

$D_2$ :  $\frac{+}{-}$   
0,7V

Assu  
Assuming it's a gate OR

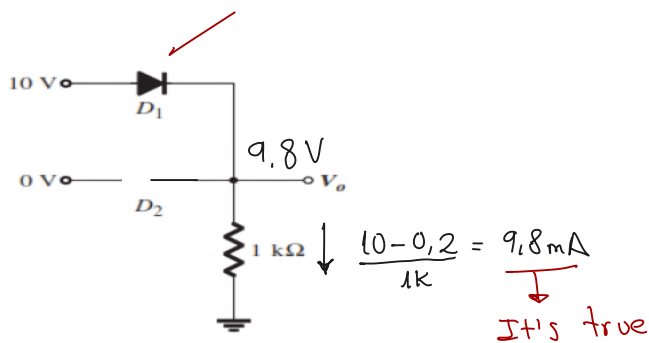


Assuming that  $D_2$  doesn't work.

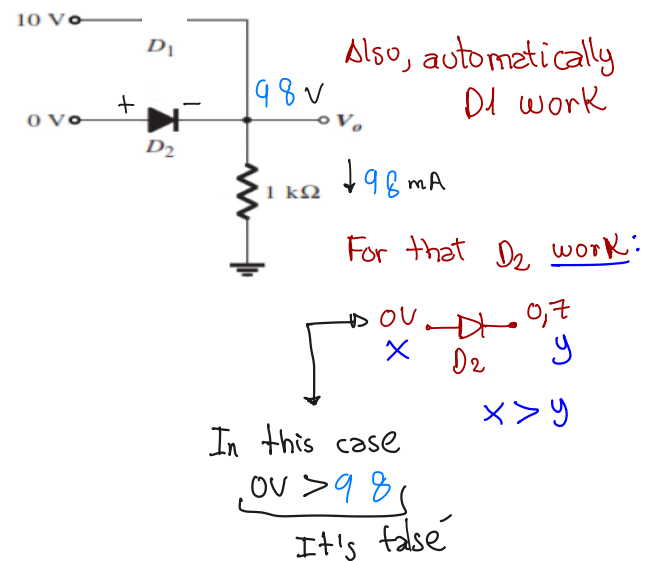

Answer:

$$V_o = 10 - 0,2 = 9,8V$$

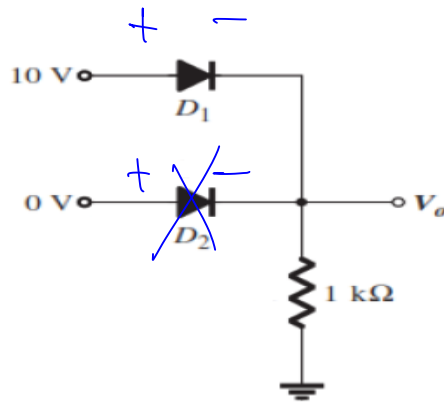Determinar el punto de operación ( $V_D$ ,  $I_D$ ) de los diodos, D1: 0.7V @ 0.5A y D2: 0.8V@1A



SOLUCIÓN

D1: 0,7V @ 0,5A

#01

$$10 - V_{D1} = I_{D1} \cdot 1k$$

$$\frac{10 - V_{D1}}{1k} = I_{D1} \dots (1)$$

#02

$$V_{D1} = 0,7 + 2,3 \times 0,025 \times \log_{10} \left( \frac{I_{D1}}{500mA} \right)$$

#01 Experience:

$$I_{D1} \approx 9,3mA$$

$$V_{D1} \approx 0,6V$$

#02. Experience:

$$I_{D1} = 9,4mA$$

$$V_{D1} = 0,6V$$

# 03 Experience

$$I_{D1} = 9,4mA$$


$$V_{D1} = 0,6V$$

1. En el siguiente circuito determinar, los diodos son:

D<sub>1</sub>: Ge,  $r_D = 20\Omega$

D<sub>2</sub>: Si,  $r_D = 10\Omega$

D<sub>3</sub>: Ge,  $r_D = 15\Omega$

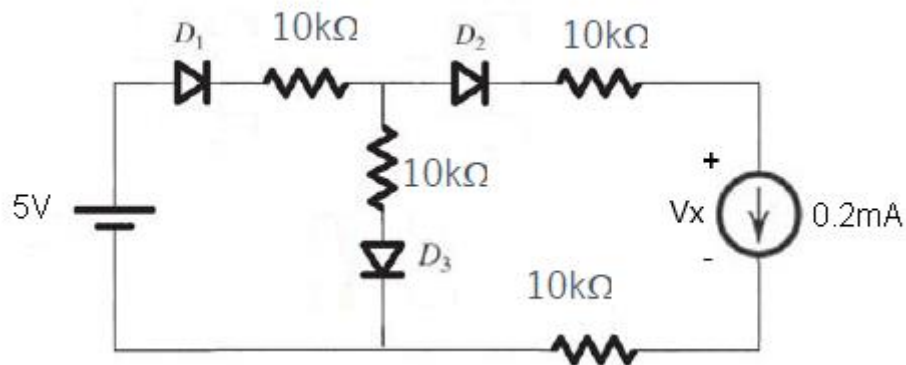

Solución

Por mallas

Malla izquierda:

$$5V = 0.2V + 0.02k \times I_1 + 10k \times I_1 + 10k (I_1 - 0.2mA) + 0.2V + 0.01k (I_1 - 0.2mA)$$

$$I_1 = 0.33 \text{ mA}$$

a. La corriente y voltaje en D<sub>1</sub>

$$ID1 = 0.33mA$$

$$VD1 = 0.2V + 0.02k \times 0.33mA = 0.207V$$

b. La corriente y voltaje en D<sub>2</sub>

$$ID2 = 0.2mA$$

$$VD2 = 0.7V + 0.01k \times 0.2mA = 0.702V$$

c. La corriente y voltaje en D<sub>3</sub>

$$ID3 = ID1 - 0.2mA$$

$$ID3 = 0.13mA$$

$$VD3 = 0.2V + 0.015k \times 0.13mA = 0.202V$$


d. La potencia en la fuente de 5V

$$P_{5V} = -5V \times 0.33mA = -1.65mW$$

e. El voltaje  $V_x$

$$V_{D3} + I_{D3} \times 10k = V_{D2} + 20k \times 0.2mA + V_x$$

$$V_x = -3.2V$$

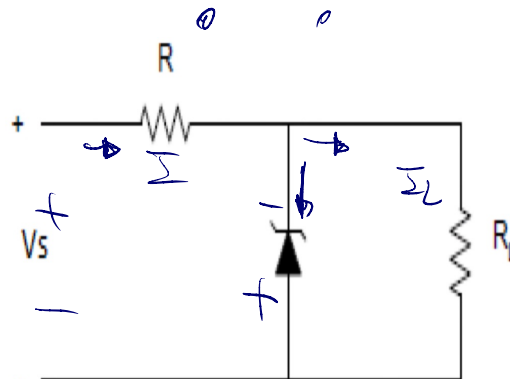

2. El diodo zener del circuito tiene las siguientes características:

$$V_z = 6.2V, I_{zmin} = 2mA, P_{zmax} = 0.5W$$

Solución

$$I_{zM} = \frac{0.5W}{6.2V} = 80.65mA$$

a. Para  $120\Omega \leq R_L \leq 200\Omega$

Calcular el valor de R para:  $23.5V \leq V_s \leq 24.8V$ .

Caso crítico: menor voltaje de  $V_s$  y <sup>menor</sup> mayor valor de  $R_L$

$$I_L = \frac{6.2V}{0.12k} = 51.7mA$$

$$I = I_{zM} + I_L = 53.7mA$$

$$R \leq \frac{23.5V - 6.2V}{53.7mA} = 322\Omega$$

Caso crítico: mayor voltaje de  $V_s$  y <sup>mayor</sup> menor valor de  $R_L$

$$I_L = \frac{6.2V}{0.2k} = 31mA$$

$$I = I_{zM} + I_L = 111.65mA$$


$$R \geq \frac{24.8V - 6.2V}{111.65mA} = 166.6\Omega$$

$$166.6\Omega \leq R \leq 322\Omega$$


b. Determinar la mínima y la máxima potencia que debe disipar el diodo zener.

$$P_{zm} = 6.2V \times 2.03mA = 12.6mW$$

$$P_{zM} = 6.2V \times 80.64mA = 500mW$$

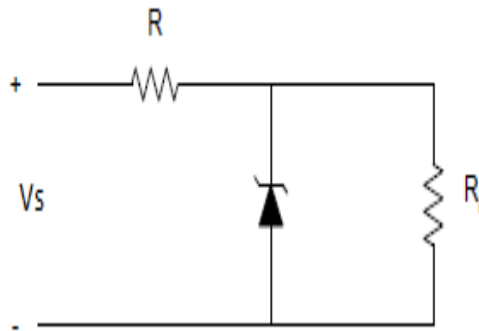

3. En el siguiente circuito:

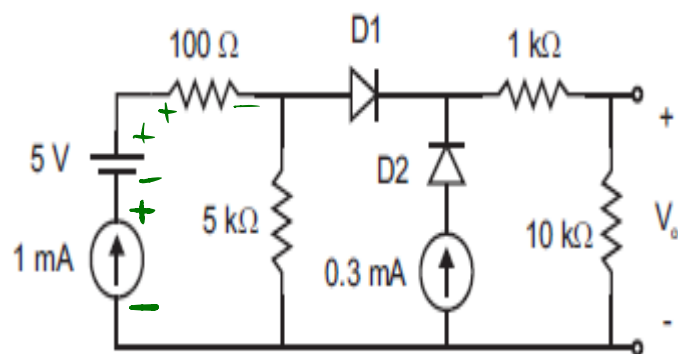


D1: 0.9V@800mA

D2: 0.3V@200mA

Solucionario

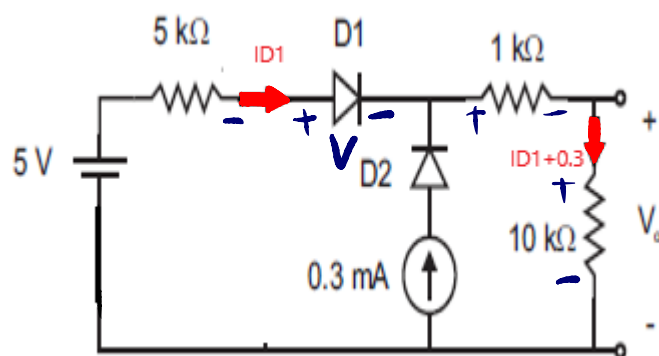Hallando del circuito Thévenin, ramal izquierdo



a. Los voltajes y corrientes en D<sub>1</sub> y D<sub>2</sub>

$$ID2 = 0.3mA$$

$$VD2 = 0.3V + 2.3 \times 25mV \times \log \frac{0.3mA}{200mA} = 0.138V$$

Ecuaciones para interactuar en D<sub>1</sub>

$$ID1 = \frac{5V - VD1 - 3.3V}{16k}$$



$$V_{D1} = 0.9V + 2.3 \times 25mV \times \log \frac{I_{D1}}{800\mu A}$$

Valores finales

$$I_{D1} = 0.065mA$$


$$V_{D1} = 0.665V$$

b. Hallar el voltaje  $V_o$

$$V_o = 10k (I_{D1} + 0.3mA)$$

$$V_o = 3.65V$$

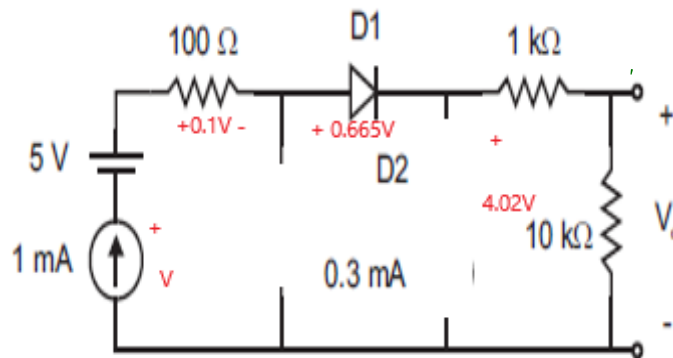c. La potencia en la fuente de 1mA, determinando los voltajes de la malla externa



$$V = -5V + 0.1V + 0.665V + 4.02V$$

$$V = -0.215V$$

$$P_{1mA} = +0.215V \times 1mA = +0.215mW$$