



# **SOFTWARE DE SIMULACIÓN DE CIRCUITOS**

---




# Objetivos de la Sesión

1. Simular circuitos electrónicos de fuentes de poder.




# Ejercicio: Fuente de Poder Fija

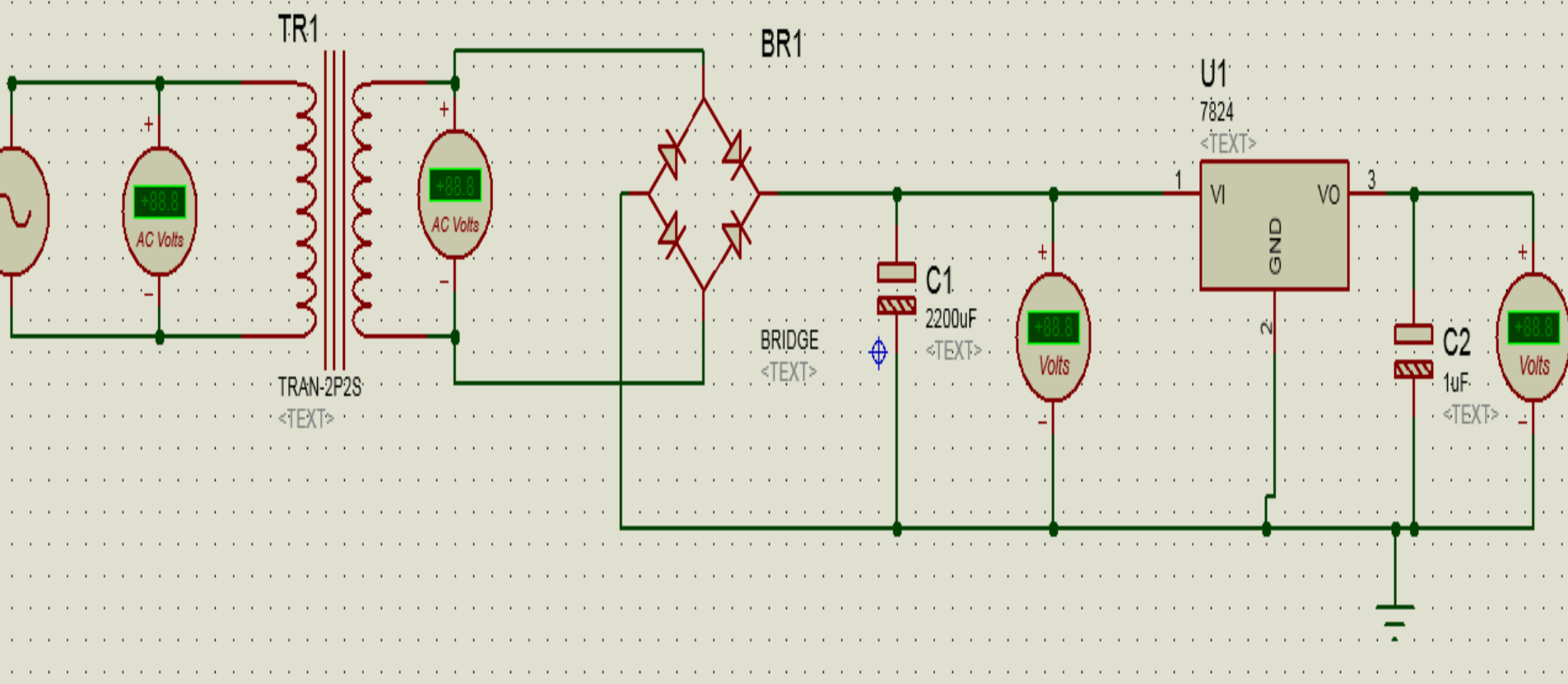




# Ejercicio: Fuente de Poder Regulable

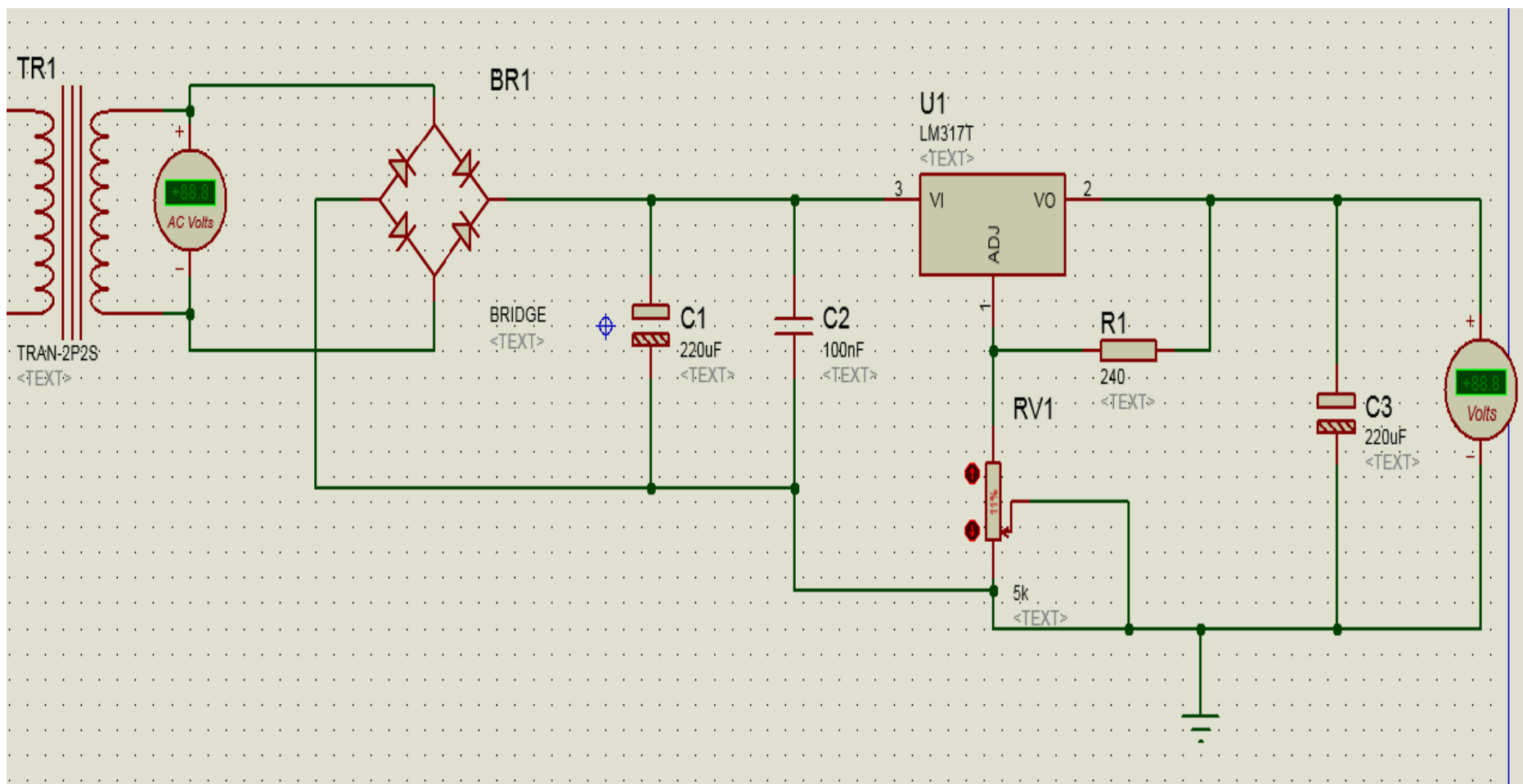




# Ejercicio: Fuente Doble Positiva

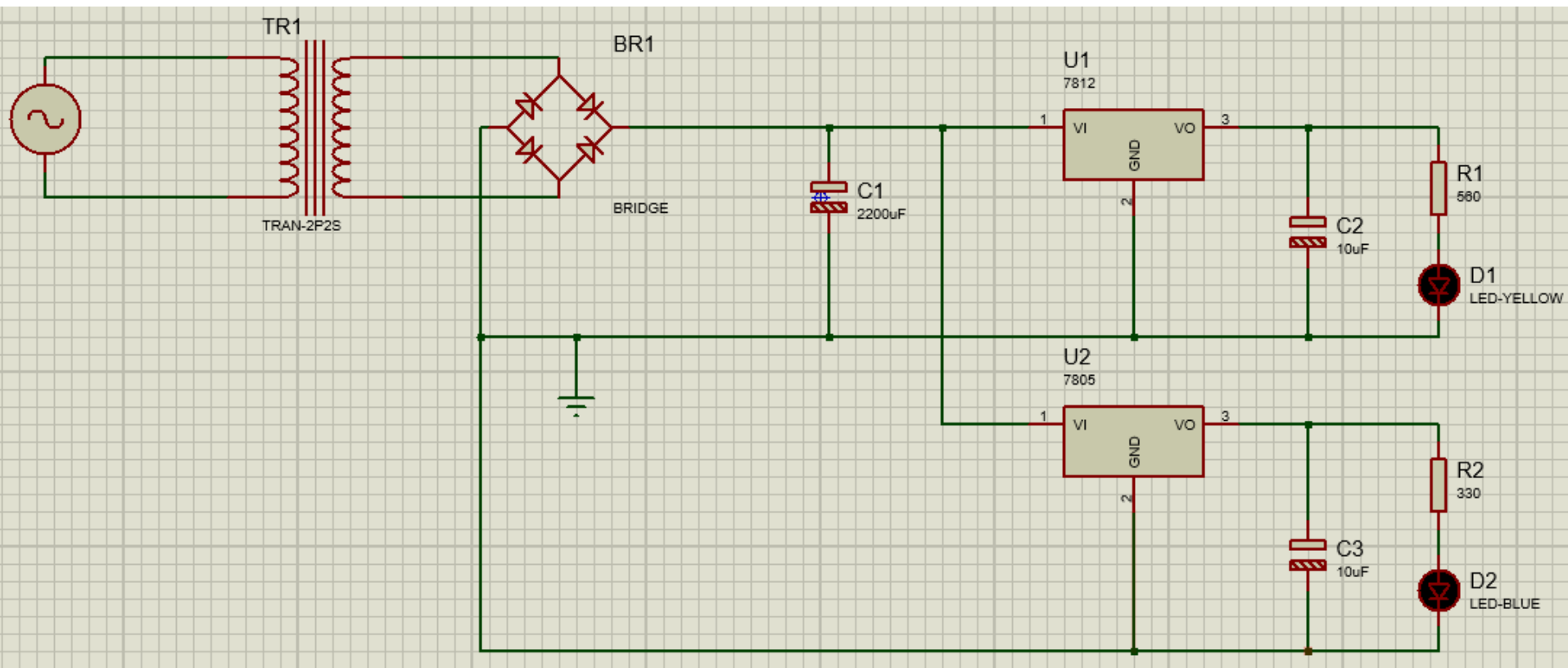




# Ejercicio: Fuente Doble Positiva

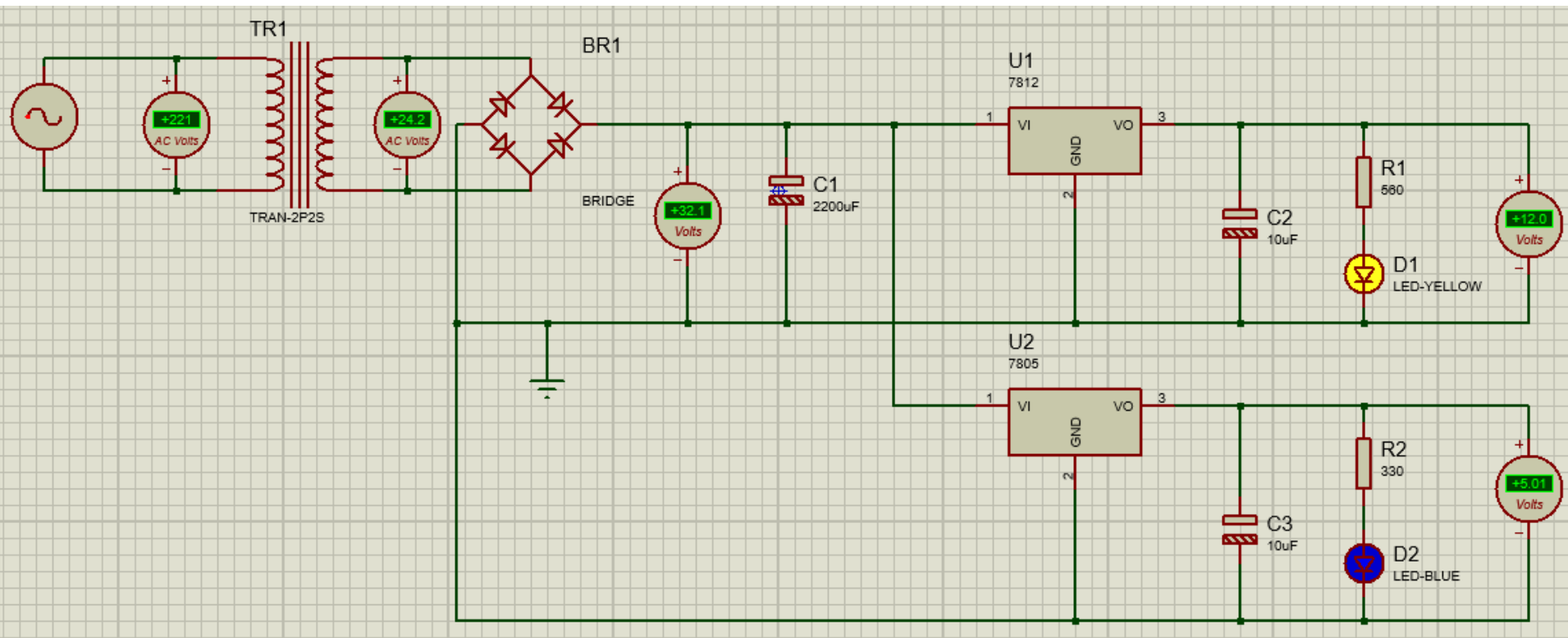



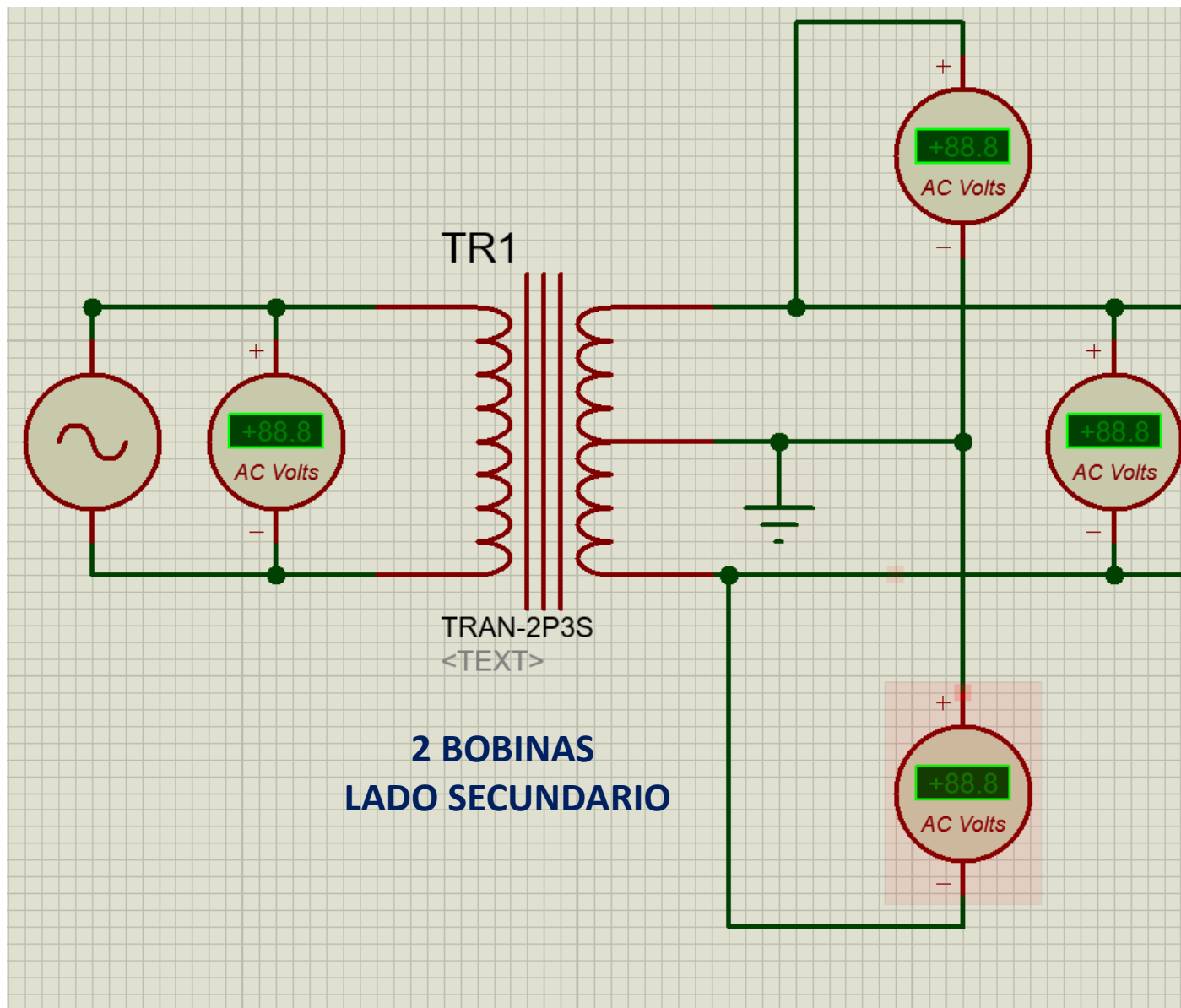
# Ejercicio: Fuente de Poder Doble Positiva y Negativa





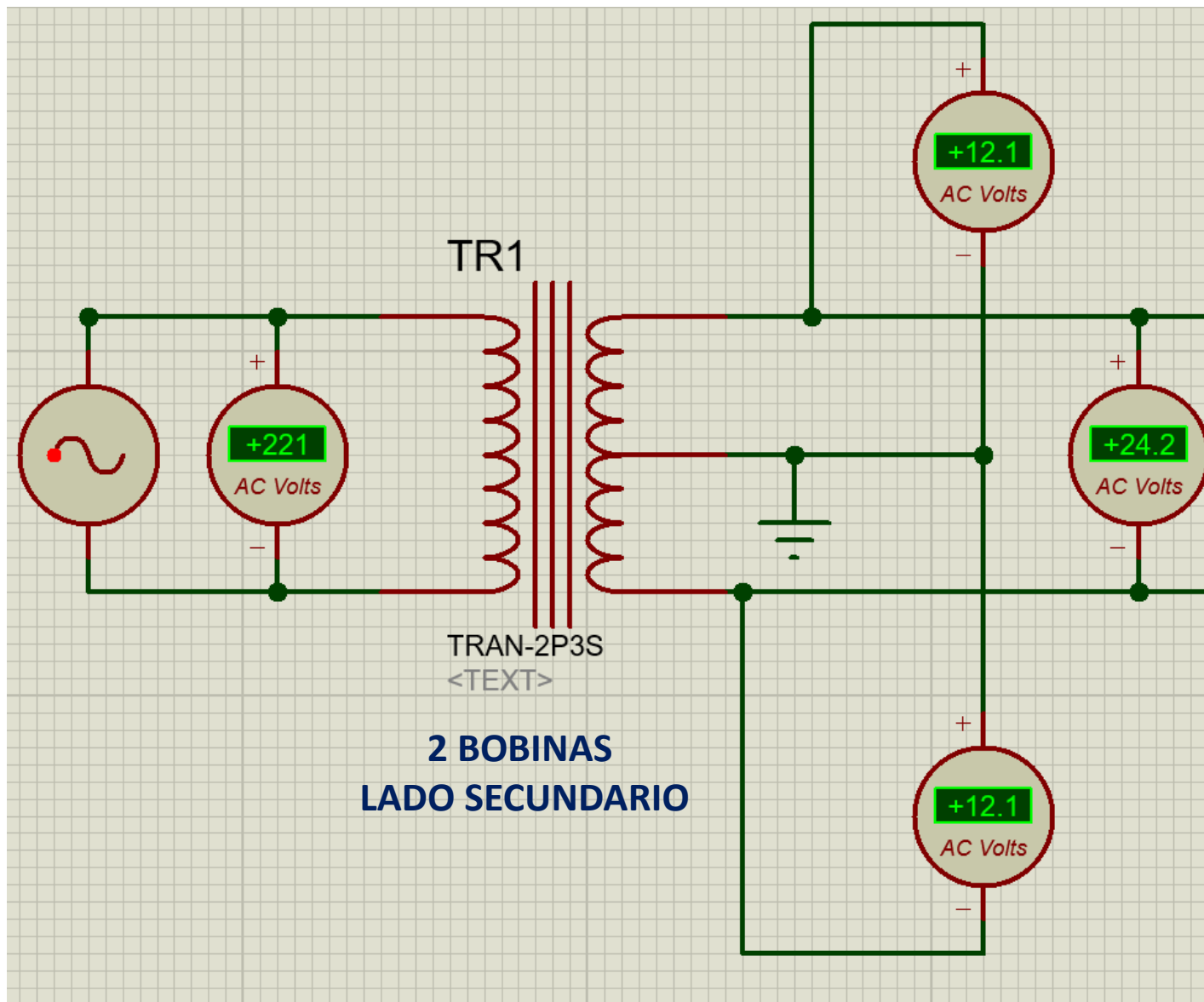
# Ejercicio: Fuente de Poder Doble Positiva y Negativa







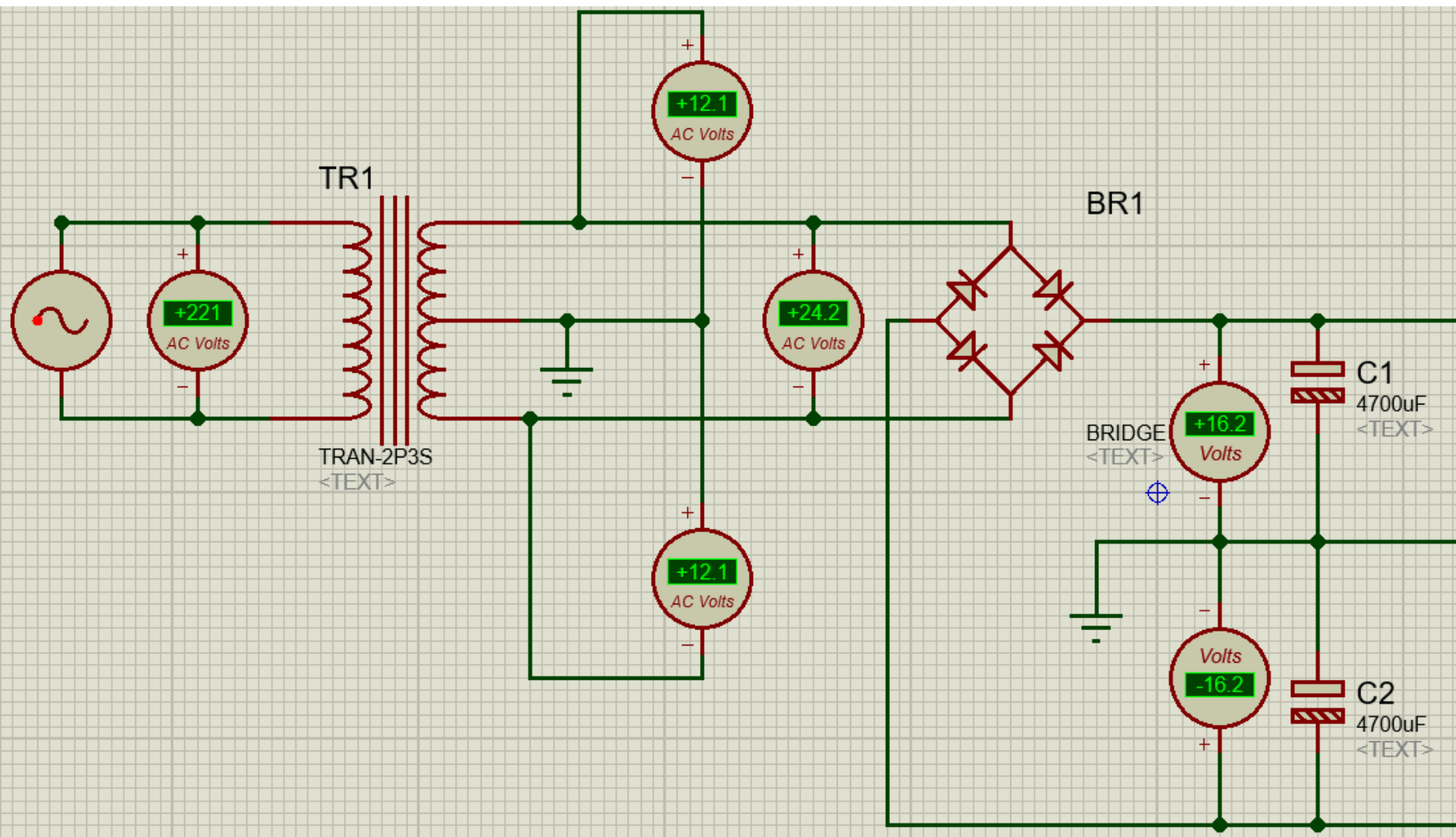
# Ejercicio: Fuente de Poder Doble Positiva y Negativa




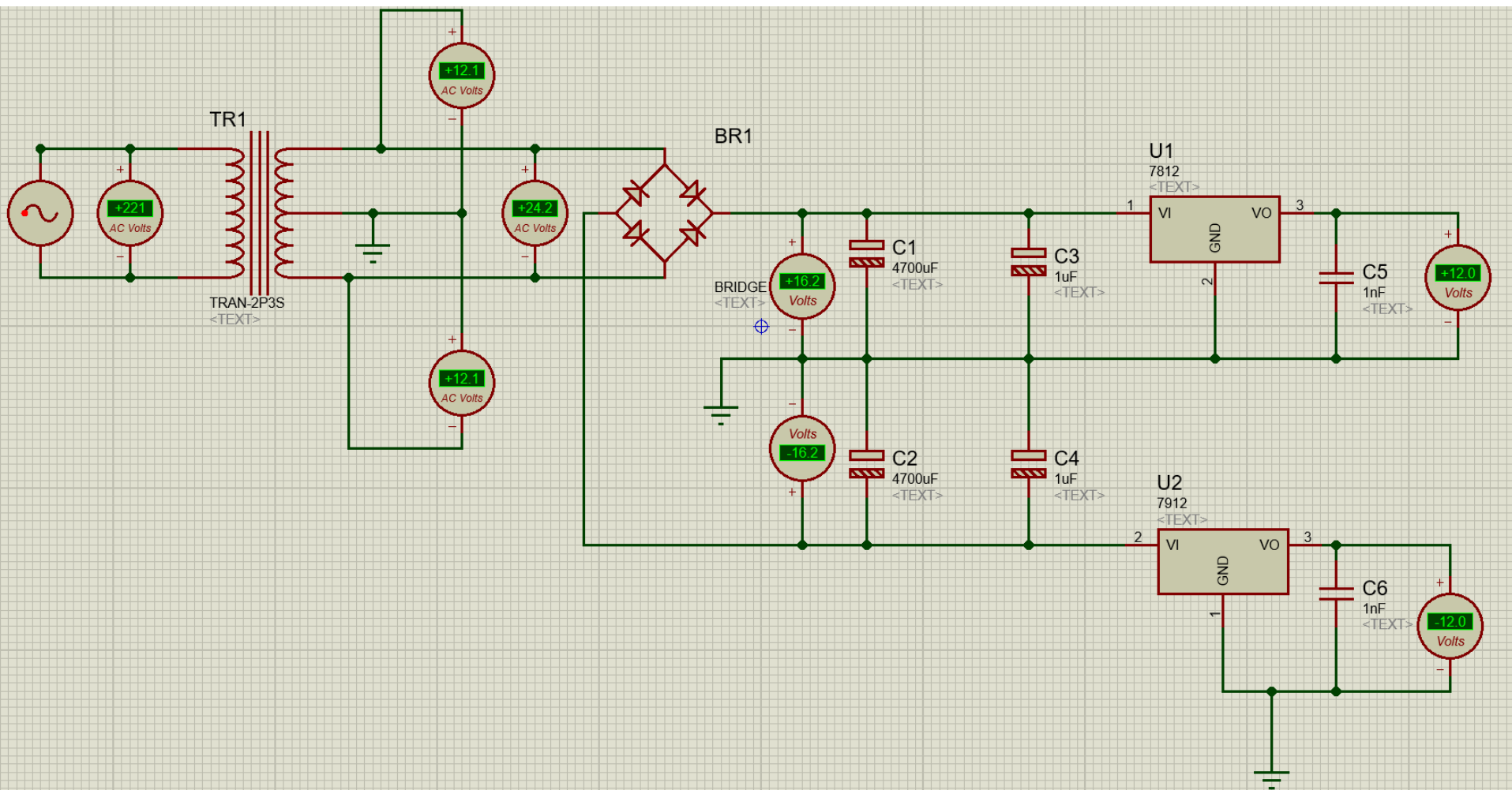
# Ejercicio: Fuente de Poder Doble Positiva y Negativa





# Ejercicio: Fuente de Poder Doble Positiva y Negativa Regulada

